

# අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ගාබාව

අ.පො.ස (සා.පෙල) විභාගයට අදාළ පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2018

නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය II

90

S


I,II

උපදෙස් :

- පළමු වැනි ප්‍රශ්නය ද තෝරාගත් කවත් ප්‍රශ්න හතරක් ද ඇතුළුව ප්‍රශ්න පහකට පිළිතුරු සපයන්න.

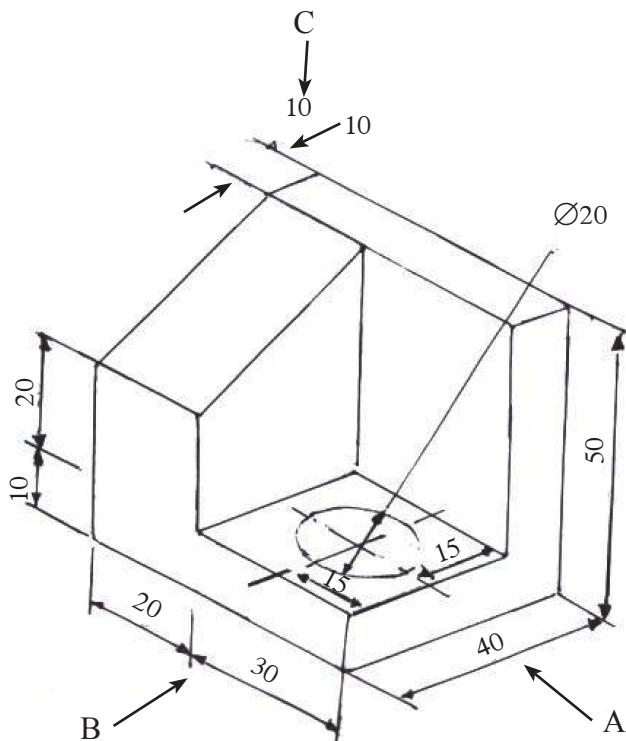01.

- i). වස්තුවක සමාංගක පෙනුම පහත රුපයේ දක්වා ඇත.



ඉහත සමාංගක රුපයට අනුව,

සියලු ම මිනුම් මිලිමීටරවලිනි

A - දෙසින් බලා ඉදිරි පෙනුම

B - දෙසින් බලා පැති පෙනුම


C - දෙසින් බලා සැලැස්ම ද ප්‍රථම කේත් සාර්ථක ප්‍රක්ෂේපන මූලධර්මයට අනුව ඇද දක්වන්න.

හාටිත කළ යුතු පරිමාණය 1:1 විය යුතු ය.

- ii). පහත දැක්වෙන ආකාරයට කාචිබෝධි කැබැල්ලකින් ප්‍රිස්මෝයක් සඳීමට අවශ්‍ය වී ඇත. ඒ සඳහා අවශ්‍ය විකසනය ඇදින්න.

සැලකිය යුතුය :- ආලේම් දාර සඳහා 5mmක වාසියක් තබන්න.

(සීයුලම මිශ්‍රම mm වලිනි).

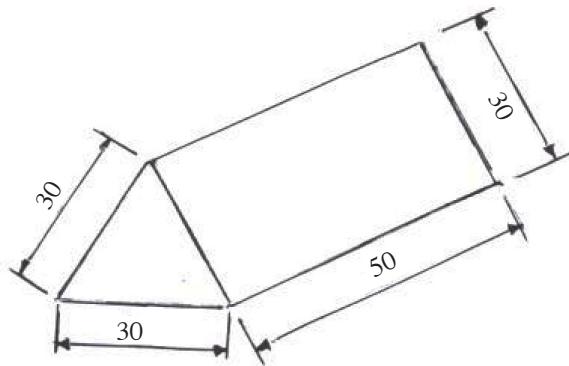


02. නිවසේ භාවිත කරනු ලබන වතුර පොම්පයක් 230V සැපයු විට 3A ධරුවක් ලබාගෙන ක්‍රියාත්මක වේ.

- පිළියවනයක් (Relay) භාවිත කර ඉහත උපකරණය පාලනය කිරීම සඳහා සුදුසු ජව පරිපථ (Power Circuit) රුපසටහන අදින්න.
- මෙම පිළියවනයක (Relay) තිබිය යුතු පරිවිතර 2ක් සඳහන් කරන්න.
- වතුර පොම්පය ස්ථාන උත් නැවැත්වීමට (off) හැකිවන පරිදි පාලන පරිපථ රුපසටහනක් (Control Circuit) අදින්න.
- වතුර මෝටරයට සැපයුම ලැබෙන බව දැනගැනීම සඳහා දරුණු පහනක් (Indicator Lamp) යොදන ඇයුර පරිපථ රුපසටහනක් අදින්න.

03. ඉහත පරිපථය අදාළ රහැන්වල පරිවර්තනයන් (Insulation) පළදු වී රහැන් එකට සම්බන්ධ වී ඇත.


- මෙම පරිපථය සඳහා භාවිත කළයුතු රහැන් සම්මත ප්‍රමාණයෙන් නම් කරන්න.
- ඉහත දේශය ඇති වූ විට විදුලි පරිපථයේ ආරක්ෂාව සඳහා ක්‍රියාත්මක වන උපකරණ 2ක් නම් කරන්න.
- එම උපකරණ දෙක ක්‍රියාත්මක වන හේතුව වෙන වෙනම කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න.
- ඉහත දේශය ඇතිවිම අවම කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන ක්‍රම 2ක් නම් කරන්න.

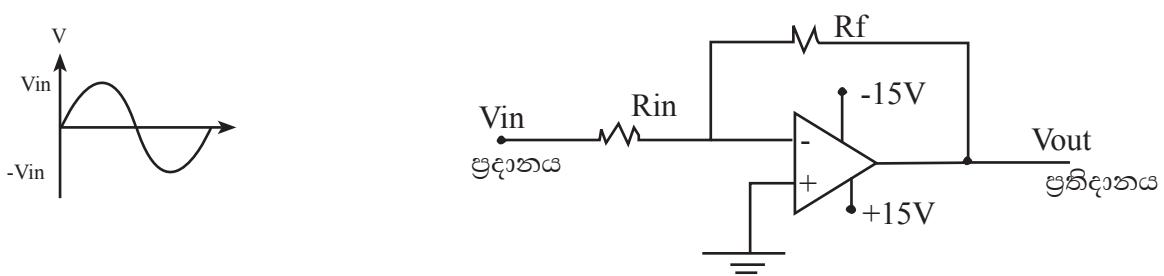04. රුපයේ දැක්වෙන්නේ කාරකාත්මක වර්ධකයක් යෙදු පරිපථයකි.




- ඉහත රුපයේ දැක්වෙන්නේ කාරකාත්මක වර්ධකය කවර ආකාරයෙන් භාවිත කරන අවස්ථාවක් ද?

- ii). මෙහි  $R_f$  හා  $R_{in}$  හඳුන්වන්න.
- iii). ඉහත පරිපථයේ ප්‍රධාන සංයුළුවේ තරංගාකාරයක්, ප්‍රතිදාන සංයුළුවේ තරංගාකාරයක් එකම කාලාවර්තයක ඇඟි දක්වන්න.
- iv). මෙහි ප්‍රධානයේ උච්ච අගය 300mv ඇ,  $R_{in}=1k\Omega$  ඇ නම්,  $R_f=20k\Omega$  ඇ නම්, වෝල්ටීයතා ලාභය හා ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවේ උච්ච අගය ගණනය කරන්න.
05. i). ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති ව්‍යාපෘති දෙක හඳුන්වා එහි සංකේත ඇඟි, සංග්‍රහකය, විමෝෂකය හා පාදම රුප සටහනේ දක්වන්න.
- ii). ව්‍යාපෘතියේ ස්ක්‍රීය තත්ත්ත්වයට පත් කිරීම හෙවත් නැඹුරු කිරීම සඳහා අභ්‍යන්තර සන්ධි නැඹුරු කළ යුතු ආකාරය ලියා දක්වන්න.
- iii). පොදු විමෝෂක වින්‍යාසයේ ඇති ව්‍යාපෘතියේ පවතින ව්‍යාපෘතියක ධාරා ලාභය සඳහා ප්‍රකාශනය ලියා දක්වන්න. (මෙහි යොදා ගන්නා සංකේත හඳුන්වන්න).
- iv). පොදු විමෝෂක වින්‍යාසයේ පවතින ව්‍යාපෘතියක් ත්‍රියාකාරී අවස්ථාවේ පවතින්නේ යැයි උපකල්පනය කරන්න. එවිට ධාරා ලාභය = 100 ඇ, සංග්‍රහක ධාරාව 5mA ඇ ලෙස ඇ ඇත්තම් පාදම ධාරාව ගණනය කරන්න.

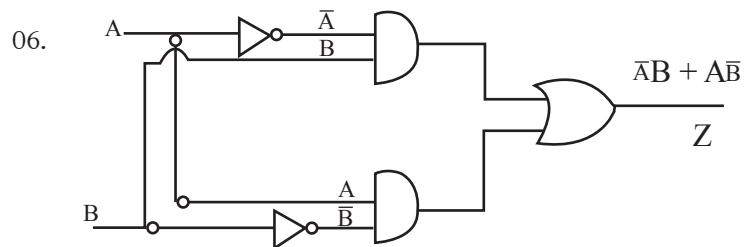


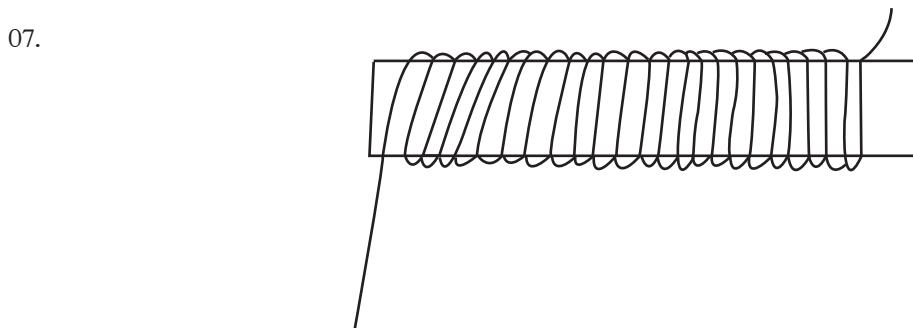- i). Z සඳහා බුලිය ප්‍රකාශනය ලියන්න.
- ii). සම්පූර්ණ පරිපථය සඳහා සත්‍ය සටහන ඇඟි දක්වන්න.
- iii). ඉහත සම්පූර්ණ පරිපථය වෙනුවට යොදිය හැකි තනි ද්වාරය කුමක් ඇ? එහි සංකේතය ඇඟි නම ලියා දක්වන්න.
- iv). ඉහත පරිපථය NOR ද්වාර පමණක් භාවිතයෙන් ඇඟි දක්වන්න.



- i). ඉහත දැක්වෙන විද්‍යුත් ව්‍යුම්බකයේ ධාරාව ගමන් කරන දිගාව සහ ව්‍යුම්බක බල රේඛාවල දිගාවත් ඔවුව 2ක් සලකුණු කරන්න.
- ii). මේ සඳහා බලපාන නියමය නම් කරන්න.

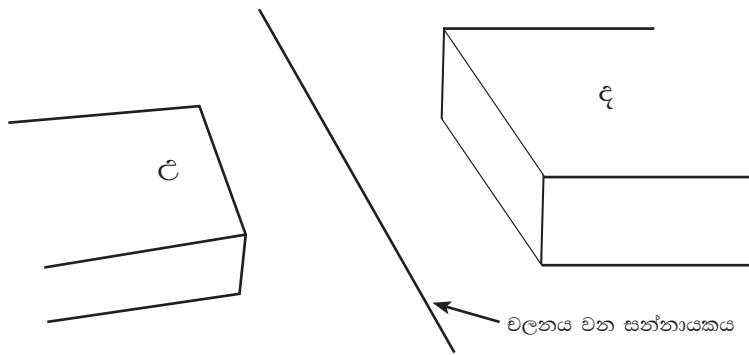iii). ඉහත රුපයේ ව්‍යුමිකක බල රේඛා අතර ධාරාවක් ගමන් කරන සන්නායකයක් ඇත. ඔබ දෙක ස්ථාරව ඇත්තම ධාරාව ගමන් කරන සන්නායකය වලනය විය හැකි පරිදි රඳවා ඇත්තම මෙම කොටස් දෙකේම ඇතිවන ආරම්භක බල රේඛා දිගාව සමඟ සලකුණු කරන්න.



iv). මෙම ධාරාව ගමන් කරන සන්නායකයට ඇති වන සිදුවීම නම් කරන්න.

v). මේ සඳහා බලපාන නියමය නම් කරන්න.